



Universidade de Brasília  
Departamento de Ciência da Computação  
CIC0099–Organização e Arquitetura de Computadores - 2025.1

## **Relatório Técnico Laboratório 2 CPU RISC-V UNICICLO**

### **Grupo 6:**

Albert Teixeira Soares – 21/1035108  
Rychard Ryan Alves de Moraes - 19/0095229  
Fernando Nunes de Freitas – 22/2014661  
Humberto Alves Mesquita – 21/1026566  
Wesley Reno da Silva Lira – 17/ 0072291

Professora: Carla Maria Chagas e Cavalcante Koike  
Turma 4

Brasília- DF, Junho de 2025

# Sumário

<b>1</b>	<b>Resumo</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>3</b>
3.1	Implementação de Instruções e Teste no RARS (item 1.1) . . . . .	3
3.2	Leituras Simultâneas no Banco de Registradores (item 1.2) . . . . .	4
3.3	Gerador de Imediatos (item 1.3) . . . . .	6
3.4	Geração de Arquivos a partir do RARS(item 1.4) . . . . .	6
3.5	Implementação da ULA Mínima(item 1.5) . . . . .	7
3.6	Controlador da ULA e o Bloco Controlador (item 1.6) . . . . .	9
3.7	Processador Uniciclo Completo . . . . .	11
3.7.1	A) Visualização do Netlist RTL (item 1.7.1) . . . . .	12
3.7.2	B) . . . . .	14
3.7.3	C) . . . . .	15
3.7.4	D) . . . . .	16
<b>4</b>	<b>Conclusão</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Bibliografia</b>	<b>19</b>

# 1 Resumo

Este relatório descreve a implementação de um processador RISC-V Uniciclo, realizada como parte do Laboratório 2 da disciplina CIC0099 - Organização e Arquitetura de Computadores - Unificado. Foi implementado um processador Uniciclo compatível com a ISA RV32I reduzida. As instruções suportadas incluem add, sub, and, or, slt, lw, sw, beq, jal, jalr, e addi. Para tal, foram desenvolvidos os seguintes módulos principais:

- Um Banco de Registradores com três portas de leitura simultâneas (rs1, rs2 e disp);
- Um Gerador de Imediatos;
- Uma Unidade Lógica Aritmética (ULA) que suporta as operações add, sub, and, or, slt, e zero;
- O Controlador da ULA e o Bloco Controlador geral do processador;
- O processador Uniciclo completo, integrando todos os módulos desenvolvidos.

O objetivo principal deste laboratório foi capacitar os alunos da disciplina com a Linguagem de Descrição de Hardware (HDL) Verilog e familiarizá-los com o software de síntese QUARTUS Prime. Além disso, buscou-se desenvolver a capacidade de análise e síntese de sistemas digitais utilizando uma HDL, culminando na implementação prática de uma CPU Uniciclo.

A implementação foi realizada utilizando a linguagem Verilog e o software QUARTUS Prime v24.1, com base no arcabouço fornecido no projeto TopDE.qar. Um programa de teste (de1.s) foi escrito para verificar a corretude de todas as instruções implementadas, sendo este testado primeiramente no simulador Rars. As memórias de instrução e dados foram geradas a partir dos arquivos .mif exportados do Rars (formato MIF 32). Após a implementação, foram realizados os seguintes passos para validação e análise:

- Visualização e registro do netlist RTL view dos módulos;
- Levantamento dos requisitos físicos e temporais do processador completo, verificando o cumprimento dos slacks;
- Simulações funcionais e temporais por forma de onda utilizando o programa de1.s para demonstrar o funcionamento correto da CPU;
- Determinação experimental da máxima frequência de clock utilizável da CPU, ajustando a frequência no arquivo .vwf e analisando a simulação temporal.

A implementação do processador Uniciclo foi bem-sucedida, conforme demonstrado pelas simulações funcionais e temporais com o programa de1.s, que confirmaram o comportamento correto das instruções implementadas. A análise dos requisitos físicos e temporais permitiu verificar o desempenho do processador, e a determinação da frequência máxima de clock forneceu uma métrica crucial para a avaliação da implementação. Apesar dos mais diversos problemas com as ferramentas e com o entendimento do comportamento dos dados para cada instrução, a equipe obteve sucesso na implementação e nos testes, o que portanto, valida os objetivos de aprendizado propostos pelo laboratório.

## 2 Introdução

Este relatório tem como objetivo documentar o processo de implementação de um processador RISC simplificado, conforme proposto no projeto da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. O desenvolvimento foi realizado em linguagem Verilog, utilizando como base o simulador Logisim Evolution para os testes e validações dos módulos digitais.

O foco do projeto é implementar uma arquitetura de processador que, embora simplificada, seja funcional e capaz de executar instruções básicas do conjunto de instruções RISC-V. Entre os principais módulos desenvolvidos estão: Unidade Lógica e Aritmética (ULA), Controlador da ULA, Bloco Controlador, Banco de Registradores, Memória de Dados, Unidade de Controle de Programa e o Datapath. Cada componente foi desenvolvido de forma modular, buscando respeitar os princípios de escalabilidade, legibilidade e reutilização.

A relevância deste projeto é multifacetada. No cenário tecnológico atual, a compreensão de como os processadores são projetados e implementados é fundamental para futuros engenheiros e cientistas da computação. A implementação de uma CPU Uniclo com uma ISA RV32I reduzida oferece uma oportunidade prática de aplicar conceitos teóricos de arquitetura de computadores, desenvolver a capacidade de análise e síntese de sistemas digitais, e observar o impacto das decisões de design no desempenho e nos requisitos físicos do hardware.

Ao longo deste relatório, serão descritos os detalhes técnicos das implementações. O objetivo final é demonstrar o correto funcionamento do processador para um subconjunto representativo de instruções, validando sua lógica de controle, execução e memória.

## 3 Desenvolvimento

### 3.1 Implementação de Instruções e Teste no RARS (item 1.1)

**Enunciado:** Escreva um programa de1.s que teste a corretude da implementação de todas as 9 + 2 instruções e teste no Rars. Dica: Use o registrador t0 para visualizar resultados!

**Implementação:** De acordo com o enunciado, foi criado um programa simples com as instruções add, sub, and, or, slt, lw,sw, beq, jal, e ainda jalr e addi. Além disso, o registrador t0 foi usado como parâmetro de destino em todas as instruções com o objetivo de visualizar os resultados dos processamentos.

```
.word 1

.text

li gp,0x10010000 # gp = 0x10010000
addi t1, zero, 4 # t1 = 4
lw t2, 0(gp) # t2 = 1
addi t0, t2, 0 #t0 = 1
add t0, t0, t1 # t0 = 5
sub t0, t0, t1 # t0 = 1
slt t0, t1, t0 # t0 = 0
or t0, t0, t2 # t0 = 1
and t0, t0, zero # t0 = 0
beq t0, t1, exit # Não Pula só pra testar
beq t0, zero, pula # pula para "pula"

exit:

jalr zero, ra, 0 # pula para o endereço salvo em ra

pula:

jal ra, exit # pula para o label exit e salva o endereço em ra
addi t0,t1, 10 # t0 = 14
sw t0, 4(gp) # armazena o t0(14) em gp+4
```

Figura 1: Arquivo De1.s aberto no RARS

Instruções	Saída esperada	Observações
li gp, 0x10010000	gp = 0x10010000	Carrega endereço base do segmento de dados
addi t1, zero, 4	t1 = 4	Inicializa t1 com o valor 4
lw t0, 0(gp)	t0 = 1	Carrega palavra da memória no endereço apontado pelo gp
add t0, t0, t1	t0 = 5	Soma t0 (1) com t1 (4)
sub t0, t0, t1	t0 = 1	Subtrai t1 (4) de t0 (5)
slt t0, t0, t1	t0 = 1	1 < 4, então t0 = 1
or t0, t0, zero	t0 = 1	OR com 0 mantém valor
and t0, t0, zero	t0 = 0	AND com 0 zera t0
beq t0, t1, exit	Não salta	t0 = 0, t1 = 4, não são iguais
beq t0, zero, pula	Salta para pula	t0 = 0, condição satisfeita
jal ra, exit	Salta para exit	Salto incondicional, salva PC+4 em ra
addi t0, zero, 10	Não executada	Ignorada por salto anterior
sw t0, 4(gp)	Não executada	Ignorada também
exit: jalr ra	Retorna	Retorna para o endereço salvo em ra

Tabela 1: Execução de instruções no simulador RARS

### 3.2 Leituras Simultâneas no Banco de Registradores (item 1.2)

**Enunciado:** Implemente o Banco de Registradores com 3 leituras simultâneas: rs1, rs2 e disp. Stack Pointer (sp) inicial: 0x1001\_03FC e Global Pointer (gp) inicial: 0x1001\_0000;

**Implementação:** De posse do projeto TopDE.qar, foi possível obter a implementação em verilog do Banco de Registradores a ser usado na construção do Processador Uniclo. O código começa declarando o módulo Registers que modela os 32 registradores do RISC-V, com capacidade de leitura, escrita, e visualização de um registrador específico.

No módulo é declarado as entradas: clock e reset, sinal de controle para escrita, os índices dos registradores a serem lidos (iReadRegister1 e iReadRegister2), o índice do registrador a ser escrito, valor a ser escrito (iWriteData), e o índice do registrador a ser exibido (iRegDispSelect). Também é declarado as saídas: os dados lidos dos registradores (oReadData1 e oReadData2), e oRegDisp - conteúdo de um registrador específico (para debug ou visualização). Podemos notar também, pela sintaxe que nessa etapa também é definido a quantidade de bits usadas em cada fio de saída e entrada.

Logo após é declarado os 32 registradores de 32 bits cada, na linha 18, e a nomeação dos registradores 2 e 3 como SP (stack pointer) e GP (global pointer), de acordo com o que o enunciado pede. O código define parameter SP = 5'd2 e GP = 5'd3, que são os registradores x2 e x3, exatamente conforme o padrão RISC-V. É feito também uma inicialização com zero de todos os registradores e a atribuição dos registradores SP e GP com STACK\_ADRESS E DATA\_ADRESSS.

Por fim, são implementadas 3 instruções que realizam leituras combinacionais simultâneas dos registradores indicados pelos sinais de entrada, enviando os dados lidos para as respec-

tivas saídas. Nas linhas 33 a 36, cada linha conecta uma saída a um valor lido diretamente de um registrador, sem depender do clock. Na linha 33 por exemplo, lê-se o valor do registrador cujo índice está em `iReadRegister1` e envia esse valor para a saída `oReadData1`. O bloco a partir da linha 40 implementa a escrita síncrona no banco de registradores, que só acontece na borda de subida do clock (`iCLK`) e quando o sinal `iRegWrite` está ativado. Também garante a inicialização dos registradores durante o reset e protege o registrador `x0` contra escrita indevida. Se o reset for ativado, todos os registradores são zerados e os registradores `x2` (SP) e `x3` (GP) recebem valores iniciais específicos. Caso contrário, se o sinal `iRegWrite` estiver ativo durante a borda de subida do clock, o dado presente em `iWriteData` é gravado no registrador indicado por `iWriteRegister`, desde que esse registrador não seja o `x0`. Esse comportamento, portanto, caracteriza uma escrita síncrona, controlada por clock, habilitação e endereço.

```

1  `ifndef PARAM
2  `include "Parametros.v"
3  `endif
4
5  module Registers (
6      input wire      iCLK, iRST, iRegWrite,
7      input wire [4:0] iReadRegister1, iReadRegister2, iWriteRegister,
8      input wire [31:0] iWriteData,
9      output wire [31:0] oReadData1, oReadData2,
10
11      input wire [4:0] iRegDispSelect,
12      output reg [31:0] oRegDisp
13  );
14
15
16
17  /* Register file */
18  reg [31:0] registers[31:0];
19
20  parameter SPR=5'd2, GPR=5'd3;          // SP e GP
21
22  reg [5:0] i;
23
24  initial
25  begin
26      for (i = 0; i <= 31; i = i + 1'b1)
27          registers[i] = 32'd0;
28      registers[SPR] <= STACK_ADDRESS;
29      registers[GPR] <= DATA_ADDRESS;
30  end
31
32
33  assign oReadData1 = registers[iReadRegister1];
34  assign oReadData2 = registers[iReadRegister2];
35
36  assign oRegDisp = registers[iRegDispSelect];
37
38
39
40  always @(posedge iCLK or posedge iRST)
41  begin
42      if (iRST)
43          begin // reseta o banco de registradores e pilha
44              for (i = 0; i <= 31; i = i + 1'b1)
45                  registers[i] = 32'b0;
46              registers[SPR] <= STACK_ADDRESS;
47              registers[GPR] <= DATA_ADDRESS;
48          end
49      else
50          begin
51              i <= 6'b0; // para não dar warning
52              if (iRegWrite && (iWriteRegister != 5'b0))
53                  registers[iWriteRegister] <= iWriteData;
54          end
55      end
56  endmodule
57
58

```

Figura 2: Arquivo .v do Gerador de Imediatos

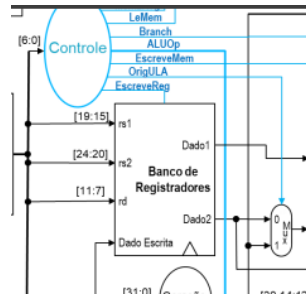


Figura 3: Entradas e Saídas do Banco de Registradores

### 3.3 Gerador de Imediatos (item 1.3)

**Enunciado:** Implemente o Gerador de Imediatos.

**Implementação:** Primeiro é feito um módulo ImmGen que interpreta o opcode da instrução e extrai corretamente o campo de imediato, com extensão de sinal, para ser usado por outras partes do processador como a ALU ou o PC (contador de programa). É definido uma entrada de 32 bits e uma saída que é o valor imediato gerado, já com extensão de sinal. Em always é usado uma lógica combinacional( ou seja, sem depender do clock) que faz a geração do valor imediato (oImm) a partir da instrução "iInstrucao", com base no seu tipo (determinado pelo opcode, que são os bits iInstrucao[6:0]).

```

1  `ifndef PARAM
2  `include "Parametros.v"
3  `endif
4
5  /* Unidade de geração do imediato */
6
7  module ImmGen (
8      input  [31:0] iInstrucao,
9      output logic [31:0] oImm
10 );
11
12
13     always @ (*)
14     case (iInstrucao[6:0])
15         OPC_LOAD,
16         OPC_OPIMM,
17         OPC_JALR:
18             oImm <= {{20{iInstrucao[31]}}, iInstrucao[31:20]};
19         OPC_STORE:
20             oImm <= {{20{iInstrucao[31]}}, iInstrucao[31:25], iInstrucao[11:7]};
21         OPC_BRANCH:
22             oImm <= {{20{iInstrucao[31]}}, iInstrucao[7], iInstrucao[30:25], iInstrucao[11:8], 1'b0};
23         OPC_JAL:
24             oImm <= {{12{iInstrucao[31]}}, iInstrucao[19:12], iInstrucao[20], iInstrucao[30:21], 1'b0};
25         default:
26             oImm <= ZERO;
27     endcase
28
29 endmodule
30

```

Figura 4: Decodificador de Imediatos

### 3.4 Geração de Arquivos a partir do RARS(item 1.4)

**Enunciado:** No Rars16\_Custom2, vá em File/Dump Memory e exporte (MIF 32 Format) para o arquivo del (sem extensão). Os arquivos del\_text.mif e del\_data.mif serão gerados.

**Implementação:** Após implementar o Del.s e testar, os seguintes passos foram feitos:



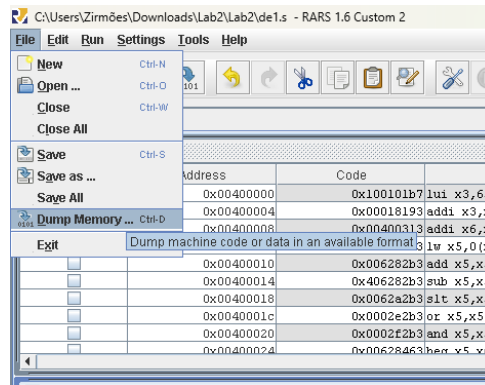


Figura 5: Passo 1- Dump Memory

 


Figura 6: Passo 2- de1\_text.mif

 


Figura 7: Passo 3- de1\_data.mif

Após esses passos, os dois arquivos foram salvos dentro da pasta do projeto, para uso posterior.

### 3.5 Implementação da ULA Mínima(item 1.5)

**Enunciado:** Implemente a ULA mínima necessária (add, sub, and, or, slt, zero).

**Implementação:** Analisando os arquivos que foram disponibilizados para o desenvolvimento do processador, notou-se que na ULA há mais funções implementadas do que o que requerido no enunciado. Diante disso, a equipe optou por fazer simplificações nessas funções, transformando em comentário as linhas que não seriam usadas. Além disso, foi adicionado, nas linhas 13 e 82, códigos que permitirão o tratamento de procedimentos não permitidos pela ULA do processador desenvolvido aqui, como funções de multiplicação, divisão, erros entre outras. Trata-se da saída Zero, que geralmente serve para indicar se o resultado da operação foi zero, e tem usos importantes no controle do fluxo do programa, como por exemplo em instruções de desvio condicional. Sendo assim, a linha 82 atribui

à saída oZero um valor lógico, e a linha 13 declara o sinal oZero como saída do módulo ALU. De forma resumida, foi definida as entradas e saídas, e também as operações da ULA.

#### As entradas da ULA:

- iControl [4:0]: sinal que define a operação a ser executada;
- iA, iB [31:0]: operandos de 32 bits (com sinal).

#### As saídas da ULA:

- oResult [31:0]: resultado da operação;
- oZero: saída adicional (linha adicionada, mas ainda não usada no código).

A partir da linha 25, está sendo implementado o bloco de seleção de operações da ULA (ALU), usando uma estrutura case, que escolhe qual operação executar com base no valor do sinal de controle iControl. Isso torna a ULA versátil e capaz de executar instruções diferentes, conforme requerido por programas em execução.

Os casos implementados são:

- OPAND: realiza  $iA \& iB$  (AND bit a bit);
- OPOR: realiza  $iA \mid iB$  (OR bit a bit);
- OPADD: realiza  $iA + iB$  (adição);
- OPSUB: realiza  $iA - iB$  (subtração);
- OPSLT: realiza  $iA < iB$  (set less than);
- OPADDI: realiza  $iA + iB$  (adição com imediato);
- OPNULL: realiza oResult  $\leftarrow$  ZERO (operação nula, saída zerada);
- default: realiza oResult  $\leftarrow$  ZERO (caso não identificado, saída zerada).

```
1  `ifndef PARAM
2  `include "Parametros.v"
3  `endif
4
5  //define RV32I;
6  define RV32IM;
7
8  module ALU (
9      input [4:0] iControl,
10     input signed [31:0] iA,
11     input signed [31:0] iB,
12     output logic [31:0] oResult,
13     output wire oZero // Linha adicionada
14 );
15
16 // wire [4:0] iControl=OPDIV; // Usado para as analises
17
18 `ifndef RV32IM
19     wire [63:0] mul, mulu, mulsu;
20     assign mul = $signed(iA) * $signed(iB);
21     assign mulu = $unsigned(iA) * $unsigned(iB);
22     assign mulsu = $signed(iA) * $unsigned(iB);
23 `endif
24
25 always @(*)
26 begin
27     case (iControl)
28     OPAND:
29         oResult <= iA & iB;
30     OPOR:
31         oResult <= iA | iB;
32     // OPXOR:
33         oResult <= iA ^ iB;
34     OPADD:
35         oResult <= iA + iB;
```

Figura 8: Implementação da ULA - parte 1

```

36      OPSUB:      oResult <= iA - iB;
37
38      OPSTLT:     oResult <= iA < iB;
39
40      OPADDI:     oResult <= iA + iB;
41
42
43      //
44      OPSTLTU:    oResult <= $unsigned(iA) < $unsigned(iB);
45
46      OPSLT:      oResult <= iA << iB[4:0];
47
48      OPSRL:      oResult <= iA >> iB[4:0];
49
50      OPSRA:      oResult <= iA >>> iB[4:0];
51
52      OPLUI:      oResult <= iB;
53
54      //
55      //ifdef RV32IM
56      OPMUL:      oResult <= mul[31:0];
57
58      OPMULH:     oResult <= mul[63:32];
59
60      OPMULHU:    oResult <= mulu[63:32];
61
62      OPMULHSU:   oResult <= mulsu[63:32];
63
64      OPDIV:      oResult <= iA / iB;
65
66      OPDIVU:     oResult <= $unsigned(iA) / $unsigned(iB);
67
68      OPREM:      oResult <= iA % iB;
69
70      OPREMU:     oResult <= $unsigned(iA) % $unsigned(iB);
71

```

Figura 9: Implementação da ULA - parte 2

```

71      //endif
72
73      OPNULL:     oResult <= ZERO;
74
75      default:    oResult <= ZERO;
76
77      endcase
78
79      end
80
81      assign oZero = (oResult == 32'd0); // linha adicionada
82
83      endmodule
84
85

```

Figura 10: Implementação da ULA - parte 3

### 3.6 Controlador da ULA e o Bloco Controlador (item 1.6)

**Enunciado** : Implemente o Controlador da ULA e o Bloco Controlador.

**Implementação** : A implementação foi dividida em dois módulos principais: o Bloco Controlador (ou Main Controller) e o Controlador da ULA (ALUControl), ambos fundamentais para o correto funcionamento do processador.

O Bloco Controlador interpreta o campo opcode da instrução e gera os sinais de controle necessários para o fluxo de dados dentro do processador. Esses sinais incluem, por exemplo, RegWrite, MemRead, MemWrite, Branch, Jump, ALUOrig, MemtoReg, e ALUOp. Eles foram definidos com base na Tabela 2 do enunciado. Um caso default também foi incluído para lidar com instruções inválidas ou não implementadas, atribuindo a eles valores neutros (desativando os sinais de controle).

O Controlador da ULA recebe os sinais ALUOp, funct3 e funct7, utilizados nas instruções dos tipos R e I, para determinar a operação exata que a ULA deve executar. A partir desses sinais, ele gera a saída ALUControl, que especifica operações como add, sub, and, or e slt. Também foi prevista uma codificação de controle nulo (OPNULL) para instruções inválidas, como medida de segurança.

Essa separação de responsabilidades entre os dois módulos melhora a modularidade e facilita possíveis expansões do processador.

```

1  `ifndef PARAM
2  `include "Parametros.v"
3  `endif
4
5
6  module Main_Controller(
7      input wire [6:0] opcode,
8      output reg RegWrite, // Escreve no registrador
9      output reg MemRead, // Leitura na memoria
10     output reg MemWrite, // escreve na memoria
11     output reg MemtoReg, // Dado da memoria para o registrador
12     output reg Branch, // Desvio condicional
13     output reg ALUorig, // Origem do operando ULA
14     output reg Jump, // Instrução de salto
15     output reg [1:0] ALUOp // tipo R olhe para fct3 e fct7
16 );
17
18 always @(*) begin
19     case (opcode)
20         OPC_RTYPE: begin // add, sub, and, or, slt
21             RegWrite = 1;
22             ALUorig = 0;
23             MemtoReg = 0;
24             MemRead = 0;
25             MemWrite = 0;
26             Branch = 0;
27             Jump = 0; // Instrução de salto
28             ALUOp = 2'b10;
29         end
30         OPC_OPIMM: begin // addi
31             RegWrite = 1;
32             ALUorig = 1;
33             MemtoReg = 0;
34             MemRead = 0;
35             MemWrite = 0;
36             Branch = 0;
37             Jump = 0;
38             ALUOp = 2'b00; //soma
39         end
40         OPC_LOAD: begin // lw
41             RegWrite = 1;
42             ALUorig = 1;
43             MemtoReg = 1;
44             MemRead = 1;
45             MemWrite = 0;
46             Branch = 0;
47             Jump = 0;
48             ALUOp = 2'b00; //soma
49         end

```

Figura 11: Bloco Controlador (parte 1)

```

50     OPC_STORE: begin // sw
51         RegWrite = 0;
52         ALUorig = 1;
53         MemRead = 0;
54         MemWrite = 1;
55         Branch = 0;
56         Jump = 0;
57         ALUOp = 2'b00; //soma
58     end
59     OPC_BRANCH: begin // beq
60         RegWrite = 0;
61         ALUorig = 0;
62         MemRead = 0;
63         MemWrite = 0;
64         Branch = 1;
65         Jump = 0;
66         ALUOp = 2'b01; // sub
67     end
68     OPC_JAL: begin
69         RegWrite = 1;
70         MemRead = 0;
71         MemWrite = 0;
72         Branch = 0;
73         Jump = 1;
74     end
75     OPC_JALR: begin //jalr
76         RegWrite = 1;
77         ALUorig = 1;
78         MemtoReg = 0;
79         MemRead = 0;
80         MemWrite = 0;
81         Branch = 0;
82         Jump = 1;
83         ALUOp = 2'b00;
84     end
85     default: begin // Caso nenhuma das opcoes.
86         RegWrite = 0;
87         ALUorig = 0;
88         MemtoReg = 0;
89         MemRead = 0;
90         MemWrite = 0;
91         Branch = 0;
92         Jump = 0;
93         ALUOp = 2'b00;
94     end
95 endcase
96 end
97 endmodule
98

```

Figura 12: Bloco Controlador (parte 2)

```

1  `ifndef PARAM
2  `include "Parametros.v"
3  `endif
4
5
6  module ALUControl (
7      input wire [1:0] ALUOp,
8      input wire [2:0] funct3,
9      input wire [6:0] funct7,
10     output reg [4:0] ALUControl
11 );
12
13 always @(*) begin
14     case (ALUOp)
15         2'b00: ALUControl = OPADD; // lw, sw
16         2'b01: ALUControl = OPSUB; // beq
17         2'b10: begin // R-type ou I-type
18             case ({funct7, funct3})
19                 {7'b0000000, 3'b000}: ALUControl = OPADD; // add
20                 {7'b0100000, 3'b000}: ALUControl = OPSUB; // sub
21                 {7'b0000000, 3'b111}: ALUControl = OPAND; // and
22                 {7'b0000000, 3'b110}: ALUControl = OPOR; // or
23                 {7'b0000000, 3'b010}: ALUControl = OPSLT; // slt
24                 default: ALUControl = OPNULL;
25             endcase
26         end
27         default: ALUControl = OPNULL;
28     endcase
29 end
30
31 endmodule
32

```

Figura 13: Controlador da ULA

Instrução	RegWrite	MemRead	MemWrite	MemtoReg	ALUOrig	Branch	Jump	Jump2	ALUOp
R-type (add, sub, and, ...)	1	0	0	0	0	0	0	0	10
addi	1	0	0	0	1	0	0	0	00
lw	1	1	0	1	1	0	0	0	00
sw	0	0	1	0	1	0	0	0	00
beq	0	0	0	0	0	1	0	0	01
jal	1	0	0	0	0	0	1	0	00
jalr	1	0	0	0	1	0	1	1	00
Default	0	0	0	0	0	0	0	0	00

Tabela 2: Sinais de controle gerados pelo Main Controller com base no opcode

### 3.7 Processador Uniciclo Completo

**Enunciado:** Implemente o Processador Uniciclo completo

**Implementação:** A Figura 14 mostra o diagrama base do Processador Uniciclo - RiscV apresentado no PDF de questões do Laboratório 2. Porém, foi implementado alguns elementos além do que o arcabouço oferecia, com o objetivo de implementar corretamente o caminho de dados das instruções Jal e Jalr. Esses novos elementos foram desenhados de vermelho.

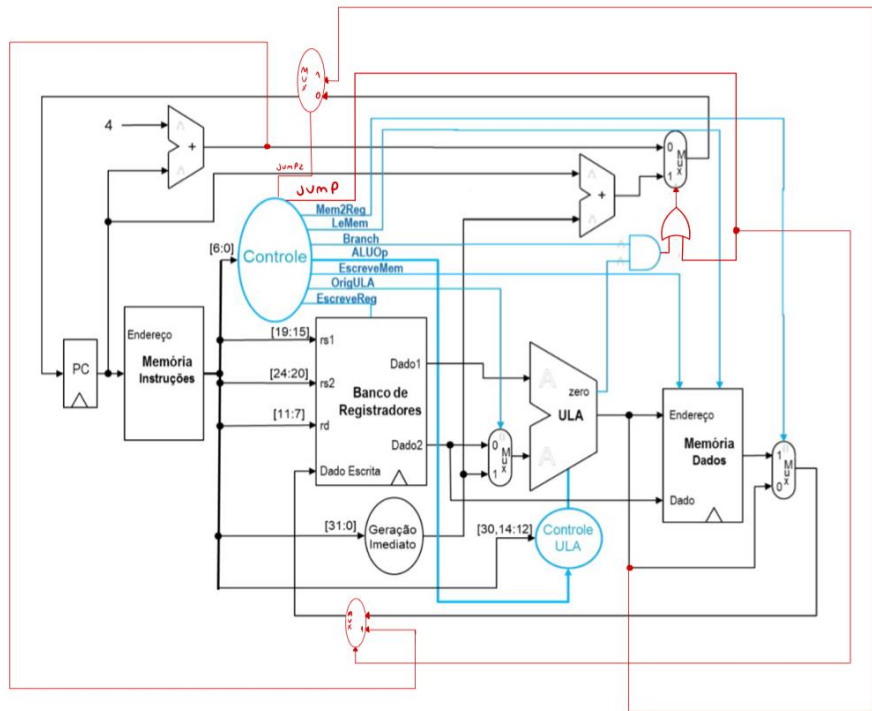


Figura 14: Diagrama do Uniciclo completo desenvolvido pela equipe

### 3.7.1 A) Visualização do Netlist RTL (item 1.7.1)

Após a implementação e integração de todos os componentes no módulo Uniciclo.v, o projeto foi sintetizado com a ferramenta Quartus Prime. A visualização RTL (Register Transfer Level) permite inspecionar a estrutura de hardware que o sintetizador interpretou a partir do código Verilog.

A figura 14 mostra todo o caminho de dados para implementação da lógica estrutural dos caminhos para ser realizado o processamento de acordo com os dados que são colocados na entrada de acordo com as escolhas pre-definidas da controladora que faz o controle por meio de multiplexadores que foram criados e colocados na lógica do arquivo uniciclo que junta todo o processador.

A Figura 15 mostra o diagrama de blocos de mais alto nível do projeto (TopDE), que encapsula o processador Uniciclo, exibindo suas principais portas de entrada e saída, como CLOCK, Reset e RegIn. A Figura 16 apresenta a visualização RTL do interior do processador Uniciclo. Embora a disposição dos componentes seja diferente do diagrama conceitual da Figura 14, ela representa a mesma lógica de interconexão entre os módulos principais, mas de uma forma otimizada pela ferramenta de síntese. A visualização confirma que todos os componentes foram corretamente instanciados e conectados.

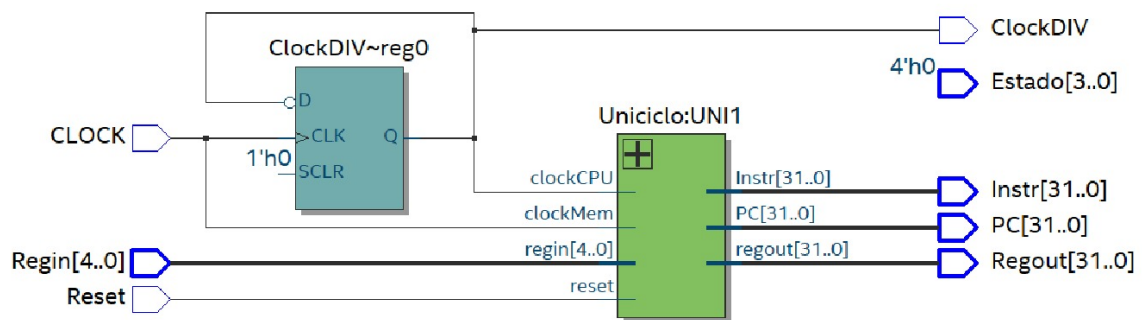


Figura 15: Módulo TopDE.

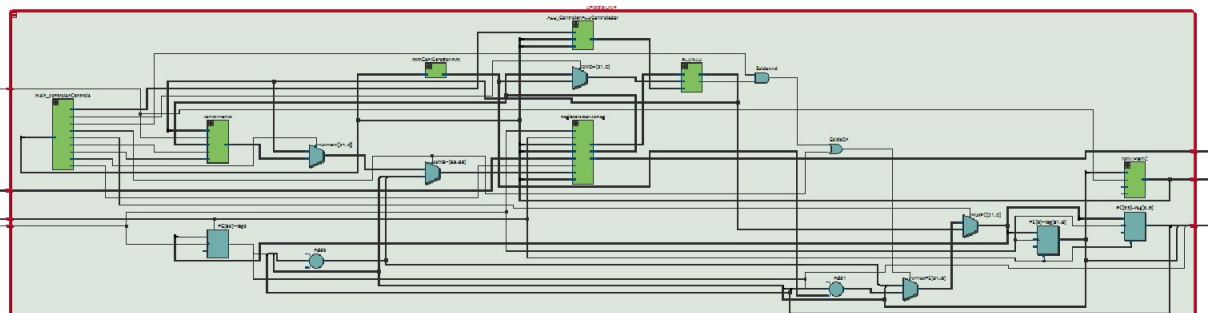


Figura 16: Módulo Uniciclo.

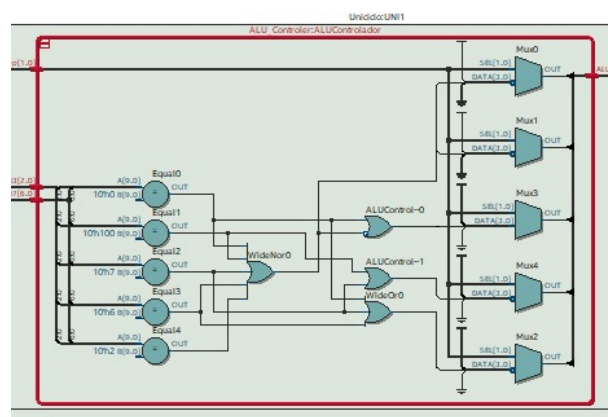


Figura 17: Módulo controlador da ULA.



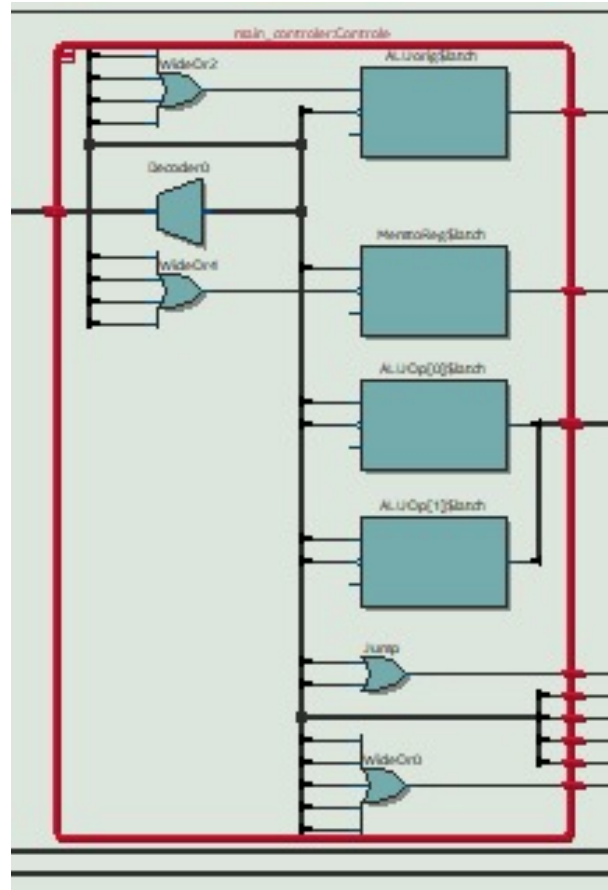


Figura 18: Módulo controlador principal.

### 3.7.2 B)

Total logic elements	3,166 / 114,480 ( 3 % )
Total registers	1269
Total pins	108 / 529 ( 20 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	65,536 / 3,981,312 ( 2 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 532 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )

Figura 19: Requisitos Funcionais do Processador Uniciclo Implementado

**-Fmax= 82.4MHz e Restricted Fmax = 2.4MHz**



Tipo de Análise	Slack
Setup summary	43.932
Hold summary	0.400
Recovery Summary	97.059
Removal Summary	1.002
Minimum Pulse Width Summary	49.577

Tabela 3: Requisitos Temporais do Processador Uniciclo Implementado

Nesta etapa, foram levantados os requisitos físicos e temporais do processador completo implementado no Quartus. As informações físicas foram obtidas a partir do relatório Flow Summary, incluindo uso de lógica, registradores, memória e pinos de I/O. Já os requisitos temporais foram extraídos do TimeQuest Timing Analyzer, utilizando o modelo Slow 1200mV 85°C, que fornece a análise dos slacks e da frequência máxima permitida. Com base nesses dados, foi possível verificar que todos os slacks estão sendo respeitados, garantindo que o processador opere de forma correta e estável dentro dos limites de temporização exigidos.

### 3.7.3 C)

Com base nas Figuras 20, 21 e 22, é possível verificar que a CPU implementada está funcionando corretamente tanto em simulação funcional quanto em simulação temporal com o programa del.s.

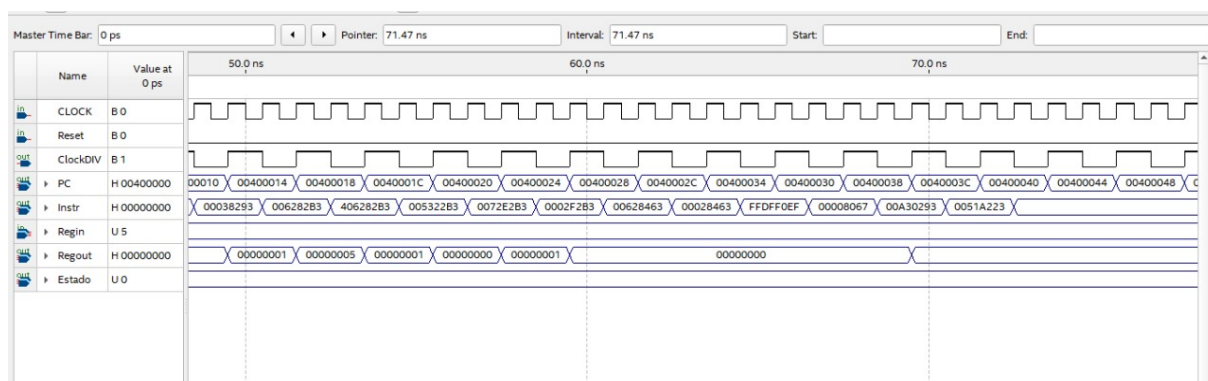


Figura 20: Simulação Funcional com Clock a 1nns

Na Figura 20, observa-se que:

O PC (Program Counter) está sendo incrementado corretamente a cada ciclo de clock, iniciando em 0x00400000 e progredindo em  $PC + 4$ .

A instrução (Instr) é atualizada conforme o valor do PC, refletindo corretamente as instruções do programa.

Os sinais Regin, Regout e Estado acompanham essa evolução sem apresentar valores inválidos, isso comprova o correto funcionamento lógico do processador, com resposta combinacional e sequencial operando de forma estável.



A Figura 21 demonstra o funcionamento que permanece correto mesmo com um clock mais lento, os sinais principais (PC, Instr, Regout) seguem variando conforme esperado.

O campo Instr mostra instruções decodificadas do programa sendo lidas corretamente da memória, isso demonstra que a CPU continua operando corretamente em outra escala temporal, evidenciando robustez do projeto mesmo com variações no período de clock.

 


Figura 22: Simulação Temporal com Clock a 10 nns

Na figura 22 observamos uma simulação do tipo temporal:

Ainda que apareçam valores transitórios, o comportamento final estabiliza e confirma os mesmos padrões vistos na simulação funcional.

As instruções e os dados lidos/escritos nos registradores seguem o comportamento esperado, apenas com os atrasos naturais causados pela simulação mais detalhada, mesmo com atrasos internos simulados, a CPU executa o programa sem travamentos ou erros lógicos aparentes.

### 3.7.4 D)

A frequência máxima de operação (Fmax) determina a velocidade máxima com que o processador pode operar de forma confiável, conforme o relatório do Timing Analyzer do Quartus, a frequência máxima de operação para este design de processador uniciclo é  $F_{max} = 82.4\text{MHz}$ .





## 5 Bibliografia

Patterson, D.A., Hennessy, J.L., Computer Organization and Design – The Hardware/Software Interface, RISC-V 2<sup>o</sup> edition, Morgan Kaufmann, 2021;